C: Exercício 23

Inicializar o display LCD 16x2, com controlador HD44780, com interface de 4 bits.

Pinos utilizados:

D7...D4: P2.7...P2.4


RS: P1.6

E: P1.7

R/W: 0 (aterrado)

C: Exercício 23


Pinos Utilizados

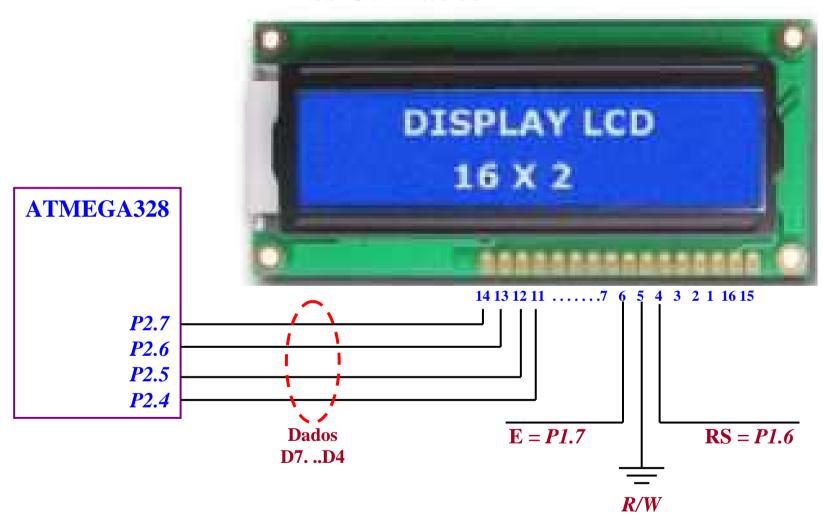

2° Sem/2014 Prof. Pastro

Microcontrolador MSP430G2553:


C: Exercício 23

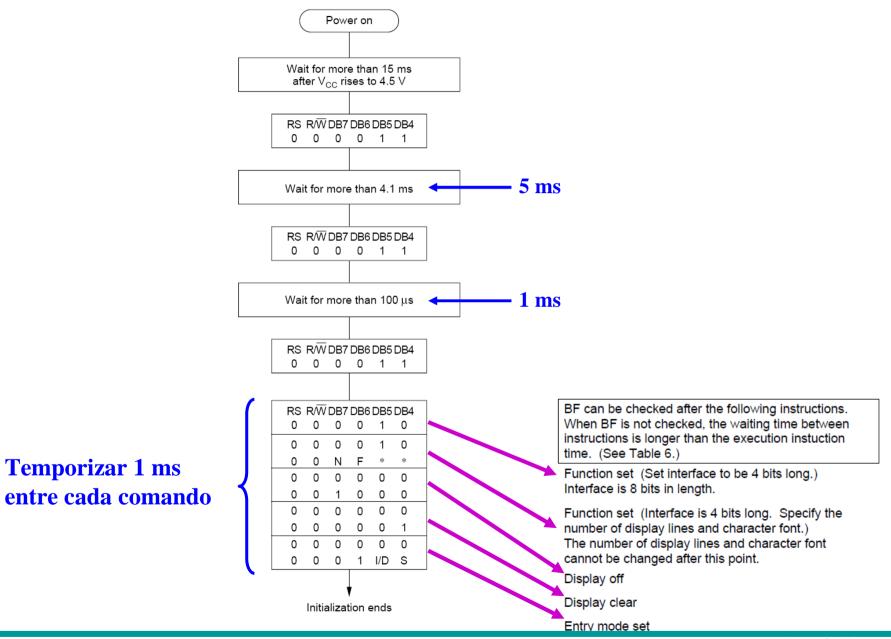

2º Sem/2014 Prof. Pastro

Microcontrolador MSP430G2553:

C: Exercício 23

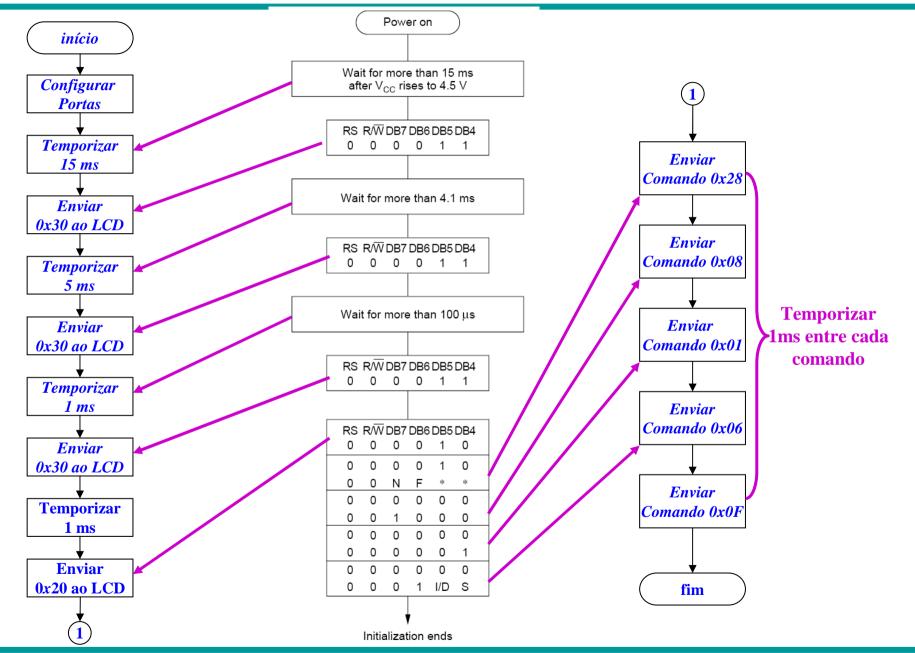


2° Sem/2014

Microcontrolador MSP430G2553:

C: Exercício 23

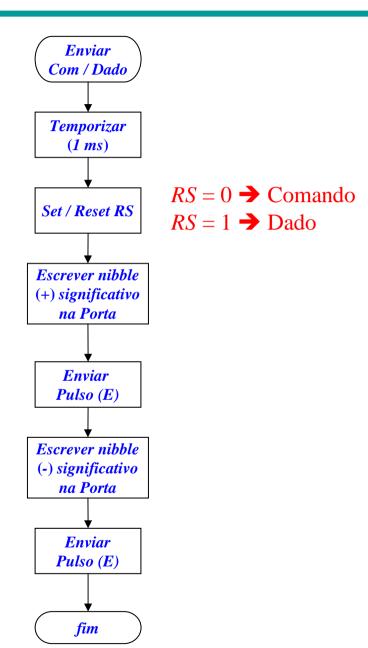Sequência para enviar Comando / Dado ao LCD



2º Sem/2014 Prof. Pastro